


Curso: Engenharia de Computação

Arquitetura de Computadores


Prof. Clayton J A Silva, MSc
clayton.silva@professores.ibmec.edu.br




IAS: a máquina de von Neumman

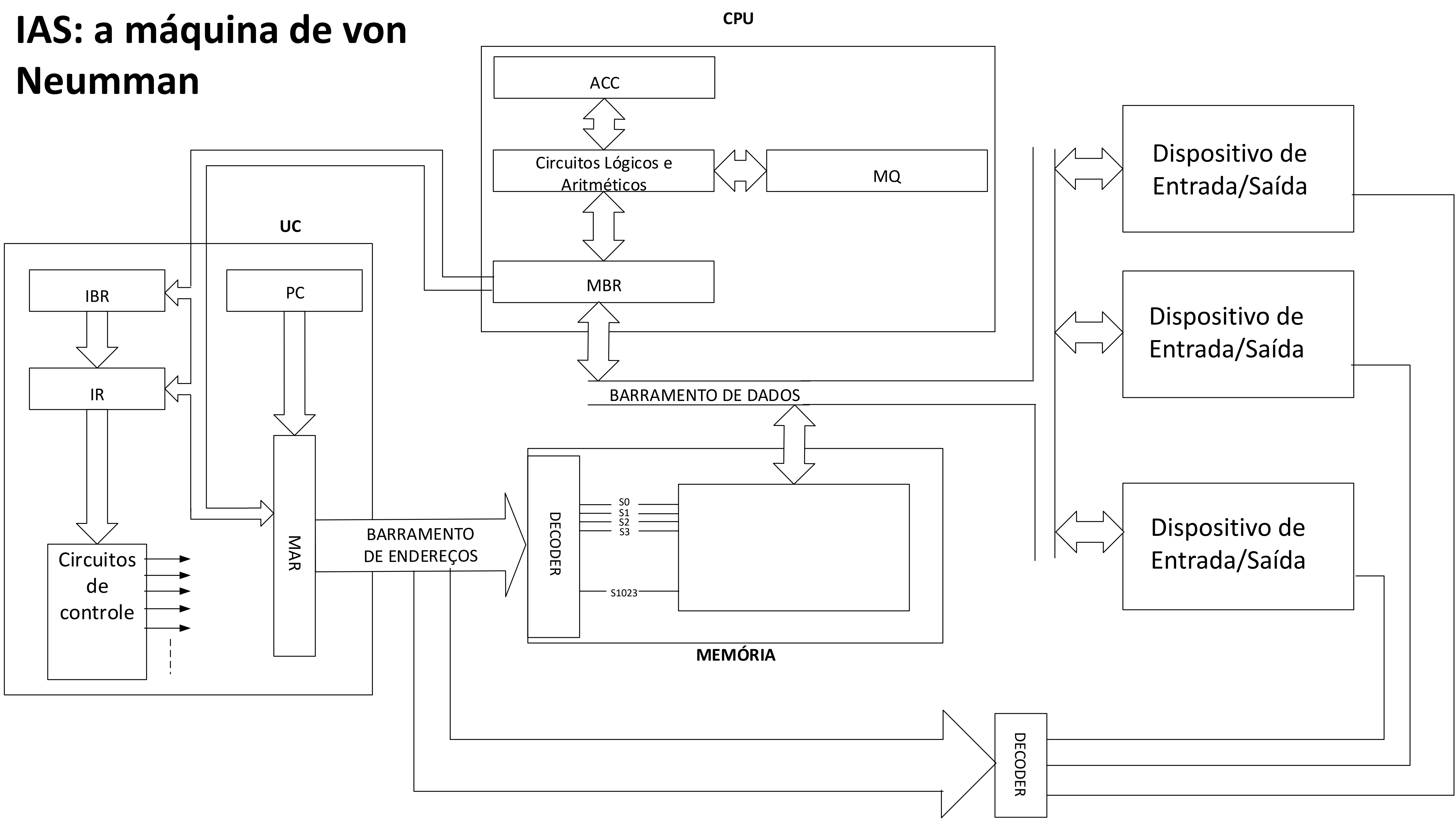

IAS: a máquina de von Neumman

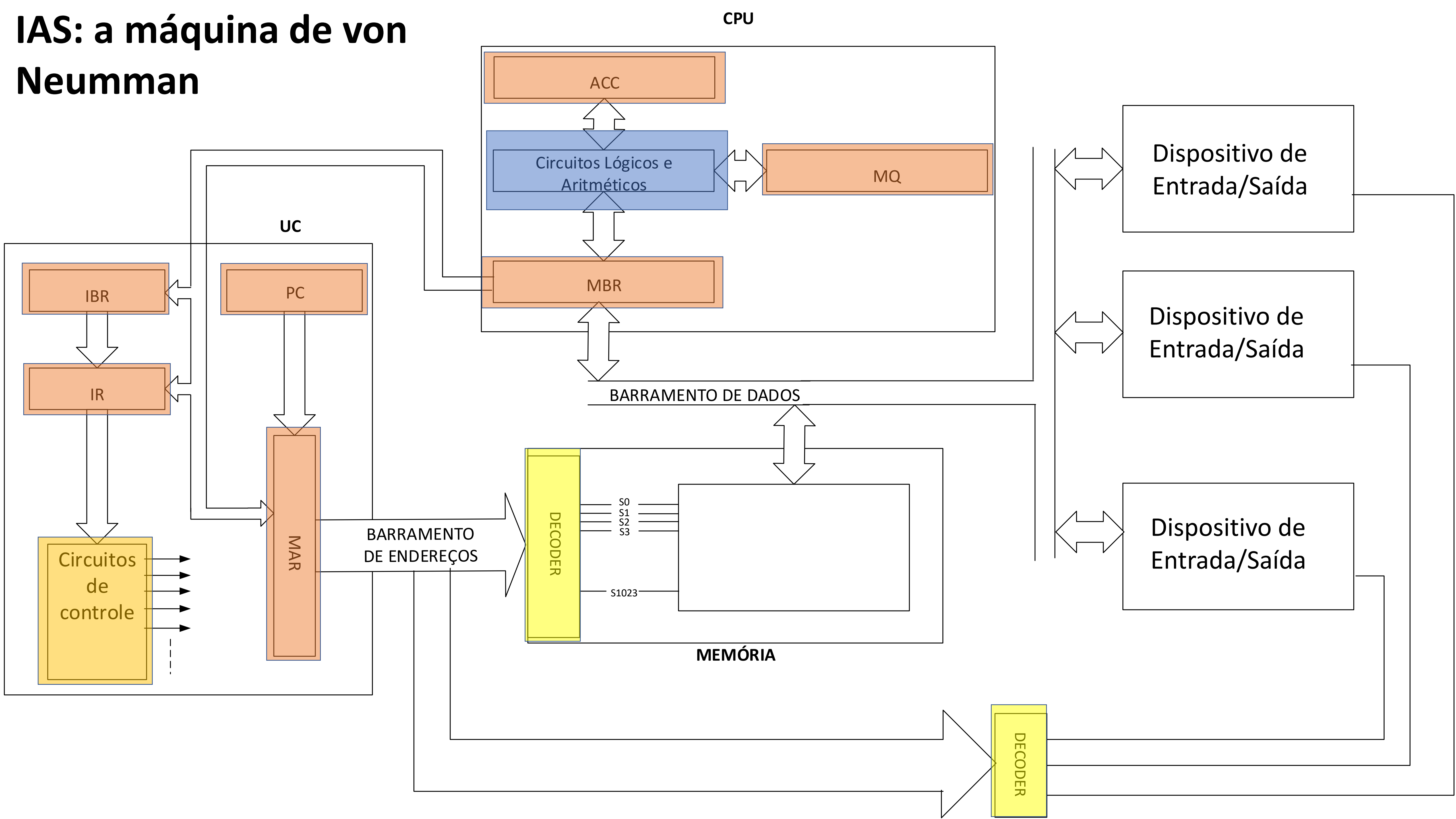


Nível de lógica digital

 

Circuitos digitais

1. COMBINACIONAIS
 2. SEQUENCIAIS
-

 

Circuitos digitais

1. COMBINACIONAIS

2. SEQUENCIAIS

CIRCUITOS COMBINACIONAIS

- As saídas nas portas de um circuito combinacional em um instante qualquer são o resultado da combinação das suas entradas naquele instante.
- **Não existe memória!**

PORTAS E OPERAÇÕES LÓGICAS

OPERAÇÃO	OPERADOR
CONJUNÇÃO	.
DISJUNÇÃO	+
NEGAÇÃO	~

Álgebra booleana

- **CONJUNÇÃO**


- ✓ Utiliza o operador **and**, representado por $(X \text{ e } Y, X.Y, X \wedge Y)$
- ✓ *A expressão resulta valor lógico 0 quando pelo menos um operando é 0.*

		X		
		0	1	
Y	0	0	0	X.Y
	1	0	1	

Porta AND

- Implementa a operação de **conjunção**

AND		
A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

Álgebra booleana

- **DISJUNÇÃO**

- ✓ Utiliza o operador **or**, representado por ($X \text{or} Y$, $X+Y$, $X \vee Y$)
- ✓ *A expressão resulta valor lógico 1 quando pelo menos um operando é 1.*


		X		
		0	1	
Y	0	0	1	$X+Y$
	1	1	1	

Porta OR

- Implementa a operação de **disjunção**

OR

A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

Álgebra booleana

- **NEGAÇÃO**


- ✓ Utiliza o operador **not**, representado por $(\sim X, \bar{X})$.
- ✓ *Inverte o valor lógico do operando.*

X		
0	1	
1	0	$\sim X$


INVERSOR

- Implementa a operação de **negação**

NOT		
A		$x = \bar{A}$
0		1
1		0

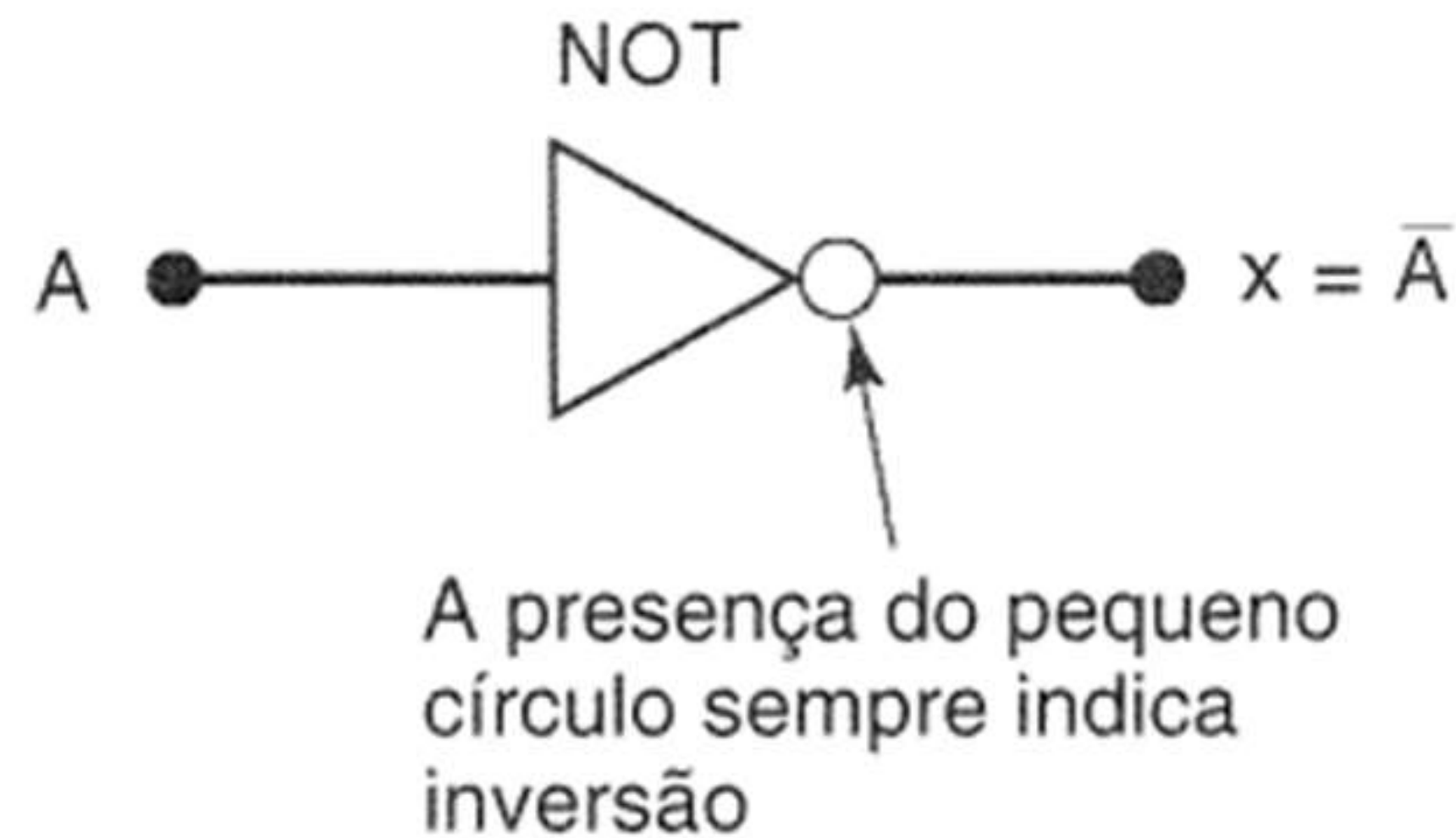

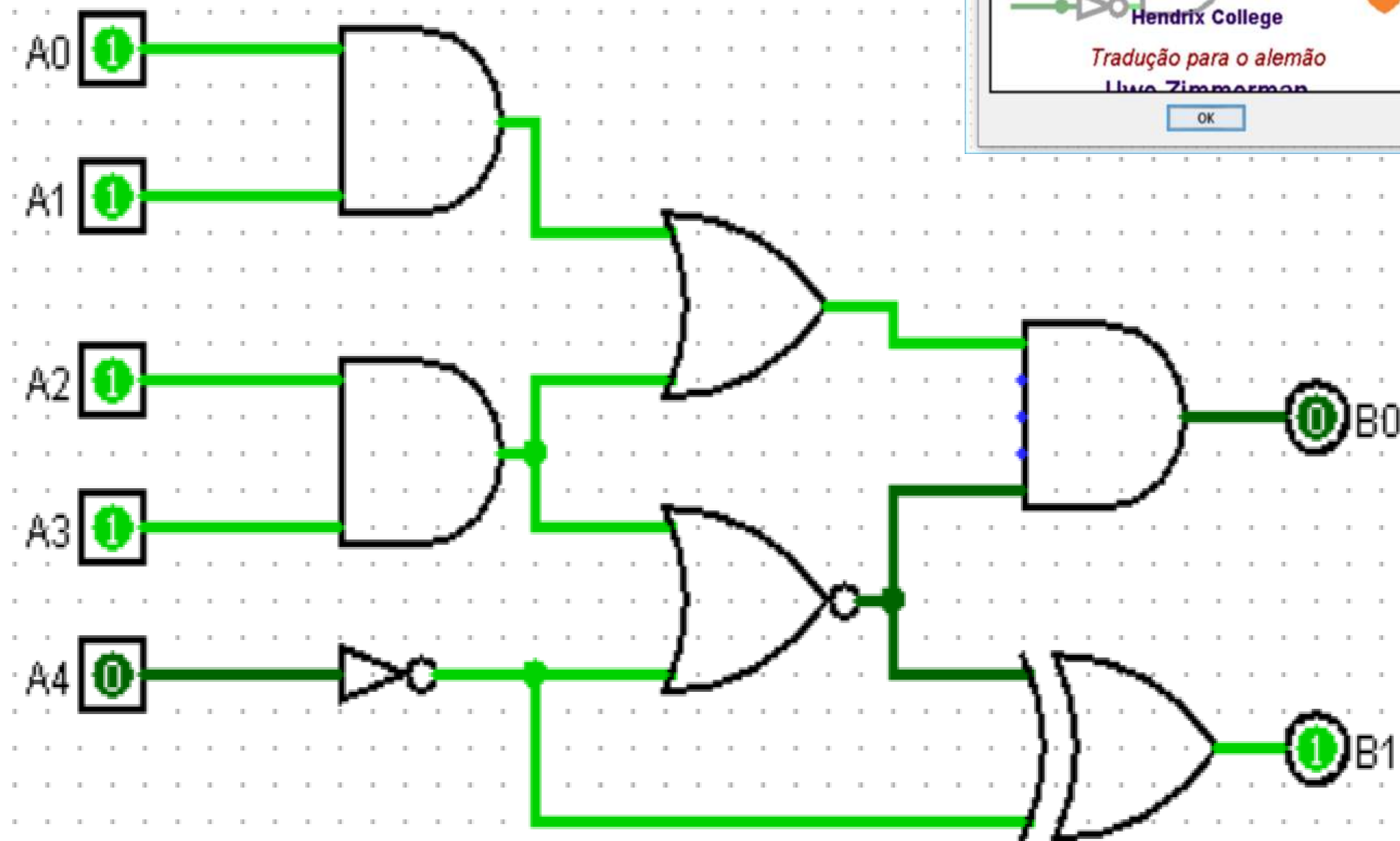A combinação
de portas
lógicas,
organizadas em
série e
paralelo,
constitui um
circuito digital



Sobre circuitos...

- Entradas (A_4, A_3, A_2, A_1, A_0)
- Saídas (B_1, B_0)
- Expressão lógica (*booleana*) representa o circuito
- N entradas poderá gerar 2^N combinações de saída: **para cada saída uma expressão diferente**
- Barramento
- Posição relativa dos bits: **bits mais significativos à esquerda**

Expressão booleana do circuito

- **A cada saída → expressão lógica**, associada às operações lógicas das portas
- **Várias expressões lógicas equivalentes**
- Forma **canônica: disjunção** (operação 'or') dos termos da tabela-verdade que resultam valor lógico '1' (**mintermos**)

Tabela-verdade

- Propicia **analisar** o comportamento do circuito digital para todas as possíveis combinações de entradas
- Possui **2^N linhas**, tal que **N é o número de entradas**
- Possui **M colunas**, tal que **$M=N+S$** , **S é o número de saídas**
- Cada saída corresponde a uma coluna


Tabela-
verdade

Linhas	Entradas					Saídas	
	<i>A0</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>	<i>B0</i>	<i>B1</i>
1	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	1	0	0	1
4	0	0	0	1	1	0	1
5	0	0	1	0	0	0	1
6	0	0	1	0	1	0	1
...	1	0	1	1	1	0	0
25	1	1	0	0	0	0	1
26	1	1	0	0	1	1	1
27	1	1	0	1	0	0	1
28	1	1	0	1	1	1	1
29	1	1	1	0	0	0	1
30	1	1	1	0	1	1	1
31	1	1	1	1	0	0	1
32	1	1	1	1	1	0	0

Análise de circuitos digitais combinacionais

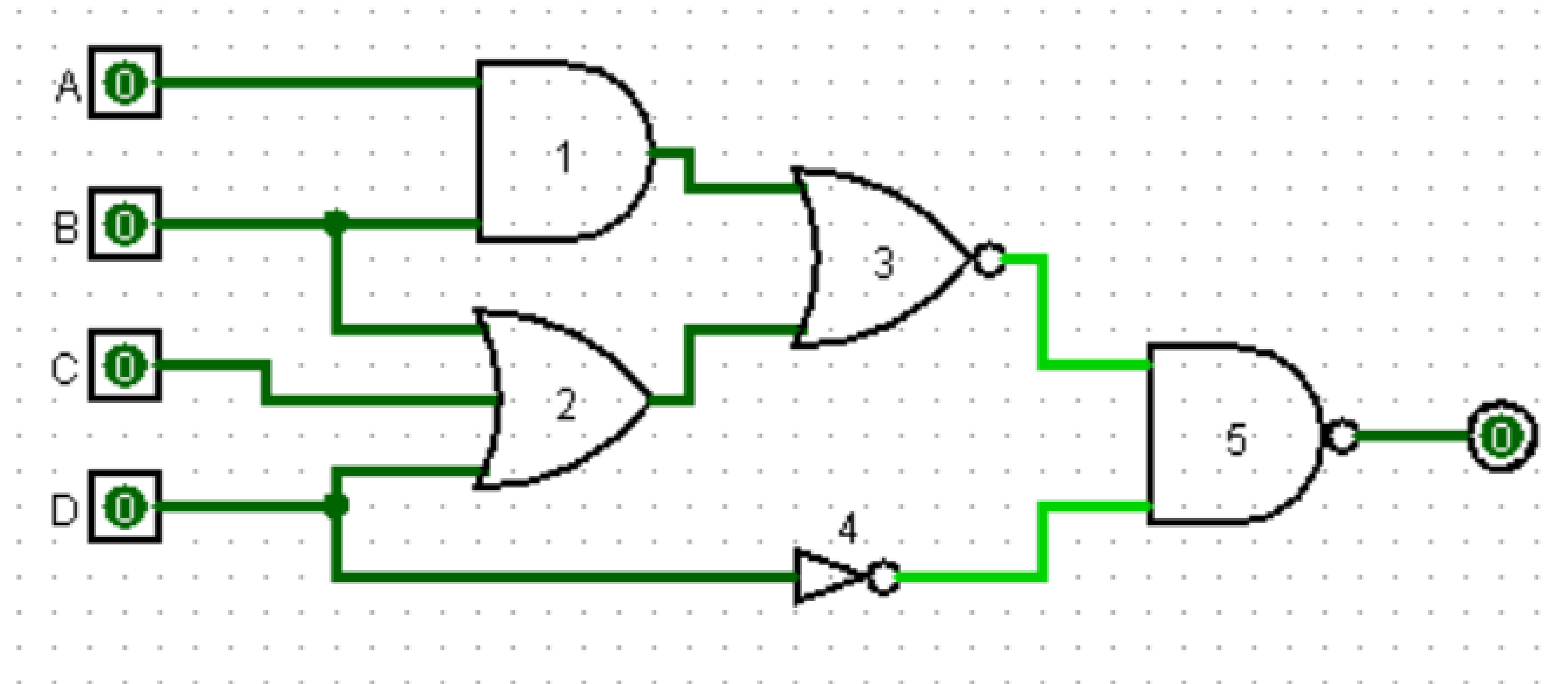1. Enumerar as portas
2. Identificar a expressão booleana na saída de cada porta
3. Identificar a expressão booleana na saída do circuito
4. Montar a tabela-verdade relativa ao circuito

Análise de circuitos digitais combinacionais



Projeto de circuitos digitais combinacionais

1. Montar uma tabela-verdade referente ao circuito para cada saída
2. Identificar a expressão booleana na forma canônica para cada saída
3. Minimizar a expressão booleana
4. Implementar o circuito

Circuitos combinacionais típicos



Circuitos combinacionais

Aritméticos – somadores,
subtratores, multiplicadores

Lógicos – Comparadores

Multiplexadores/Demultiplexadores


Codificadores/Decodificadores

Somadores

1. Entrada $\mathbf{A}(A_{N-1}, A_{N-2}, \dots, A_0)$, $\mathbf{B}(B_{N-1}, B_{N-2}, \dots, B_0)$, com N bits cada
2. Saída representa a soma binária de N bits
3. Implementa bit a bit a soma binária, transportando *carry*


Somador de 1-bit

		<i>SOMA</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>S1</i>	<i>S0</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

Comparador de 1-bit

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i> < <i>B</i>	<i>A</i> = <i>B</i>	<i>A</i> > <i>B</i>
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

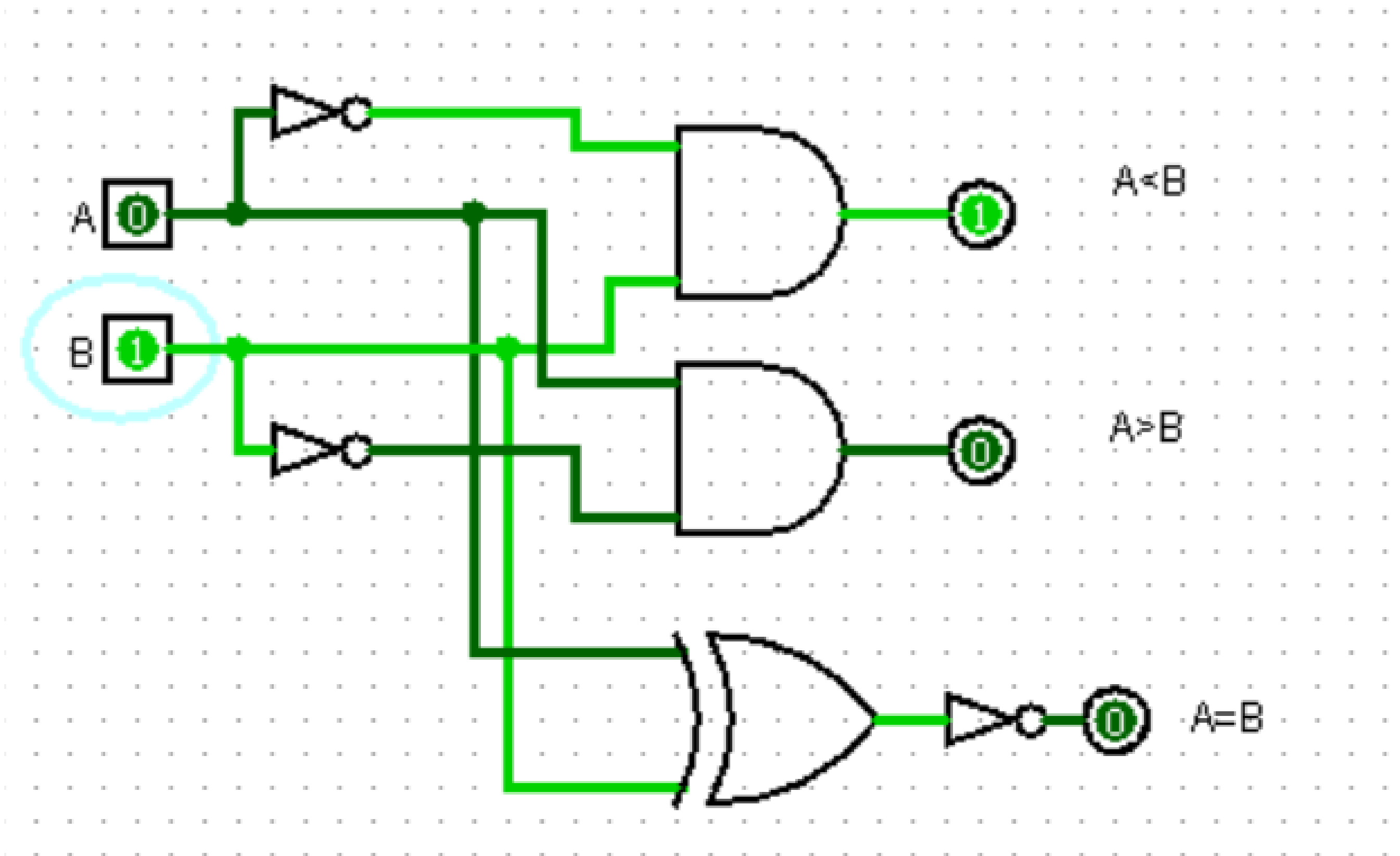

Multiplexadores


1. Entrada **A**($A_{N-1}, A_{N-2}, \dots, A_0$), com N bits
2. Saída com 1 bit
3. Entrada seletora de controle **C**($C_{M-1}, C_{M-2}, \dots, C_0$) com M bits
4. $2^M \geq N$
5. A saída reflete uma das N entradas de acordo com C

Multiplexador – 2-bits

<i>A1</i>	<i>A0</i>	<i>C</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Multiplexador – 2-bits

<i>A1</i>	<i>A0</i>	<i>C</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Coder

1. Entrada $\mathbf{A}(A_{M-1}, A_{M-2}, \dots, A_0)$, com M bits
2. Saída $\mathbf{S}(S_{N-1}, S_{N-2}, \dots, S_0)$, com N bits
3. A saída é a palavra binária de um código das M entradas
4. $2^N \geq M$



IBMEC.BR

 /IBMEC

 IBMEC

 @IBMEC_OFICIAL

 @IBMEC

 **ibmec**